

Lucrarea 1 Circuite liniare RC trece-jos

Leontescu Radu
gr. 5-2, an 2


1. Scopul lucrării:

Se va studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme - sinusoidale
- rectangulare
- exponențiale
prin
circuitul RC trece-jos.

2. Considerații teoretice

- semnal sinusoidal la intrarea unui circuit linear \Rightarrow formă sinusoidală
- semnal nesinusoidal \Rightarrow distorsiuni = "transformare liniară" a semnalelor
- Circuite liniare:
 - circuite cu elemente pasive: RC, LC, RLC
 - transformatoare de impulsuri
 - linii de întârziere
 - amplificatoare de impulsuri

2.1. Circuite RC trece-jos

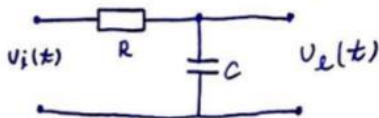


- Dacă semnalul aplicat circuitului este nesinusoidal, componentele sale de frecvență joasă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât componentele de frecvență înaltă.

2.1.1. Semnalul de intrare sinusoidal de frecvență f :


- atenuat cu raportul: $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$ $A = \frac{U_e}{U_i}$
- defazat cu un unghi: $\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$
 $\omega = 2\pi f$
 $\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T}$

2.1.2. Semnalul de intrare impuls


a) $RC = t_i$

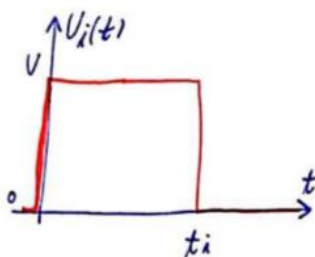


b) $RC < t_i$

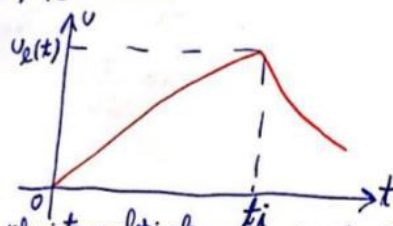

c) $RC \ll t_i$


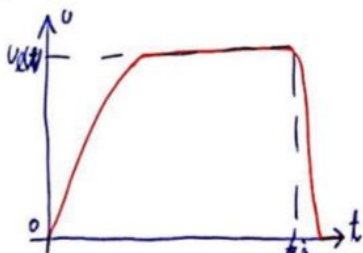


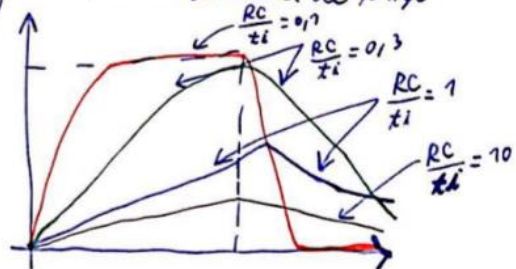d) diferite valori ale constantei de timp




2.2.3 Semnal de intrare rectangular

Portescu Radu
gr. 5.2

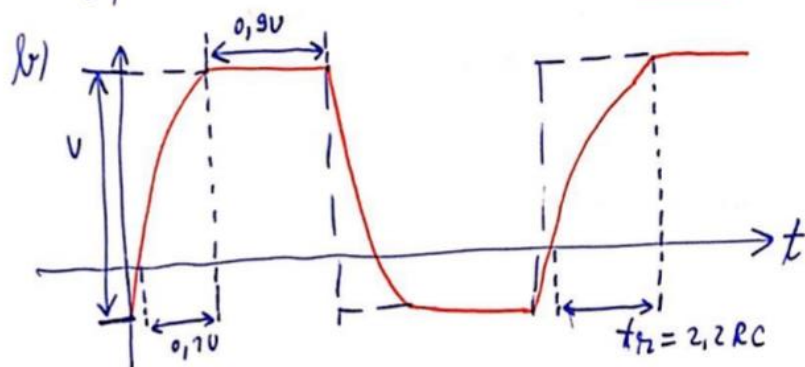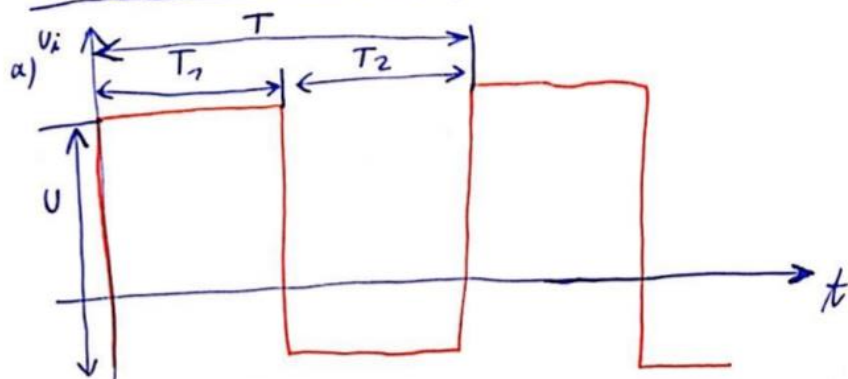

$$RC \ll \min(T_1, T_2)$$

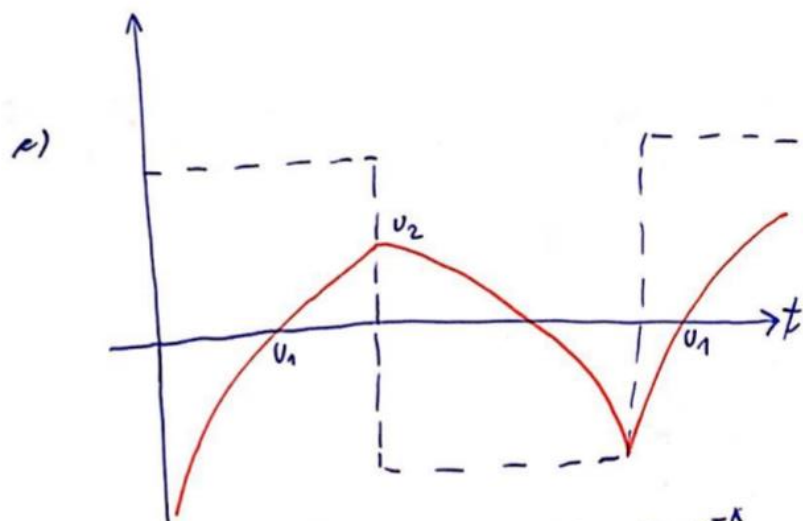

$$RC \ll \max(T_1, T_2)$$

- Pentru $T_1 = T_2 = \frac{T}{2}$:




$$U_1 = -\frac{U}{2} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

$$U_2 = \frac{U}{2} \cdot \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$




$$x = \frac{T}{2RC}$$

Reprezentarea semnalelor

Sinusoidal

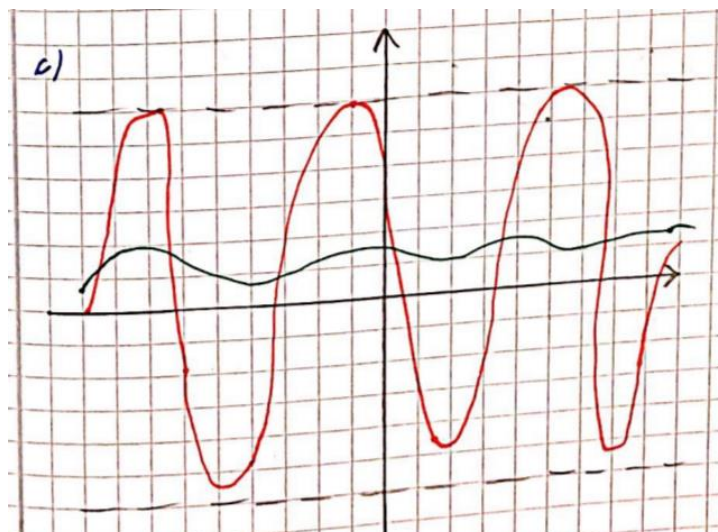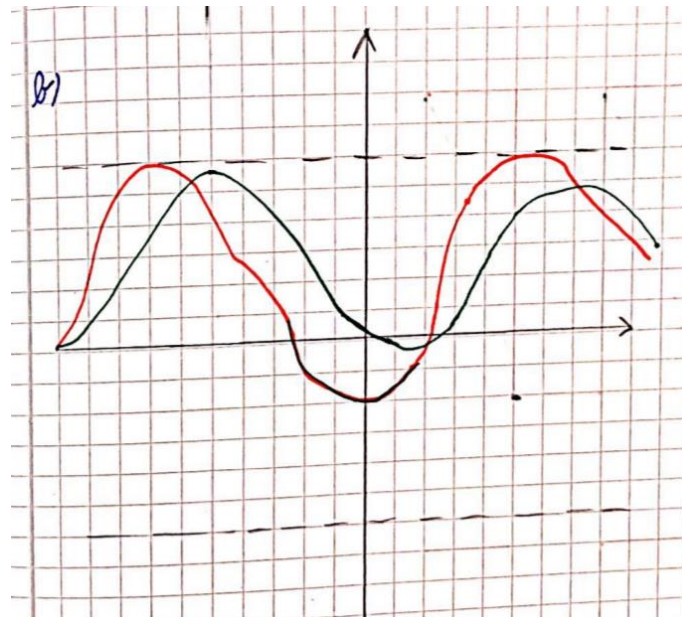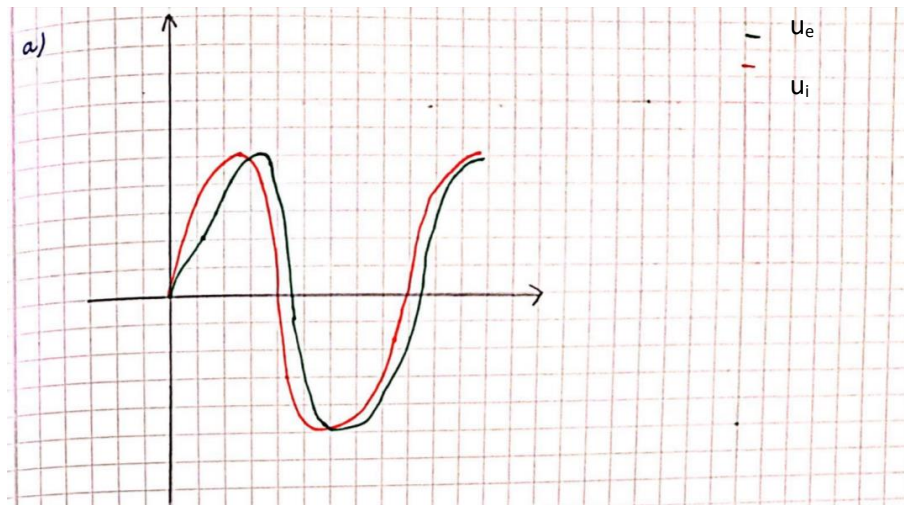

Rectangular

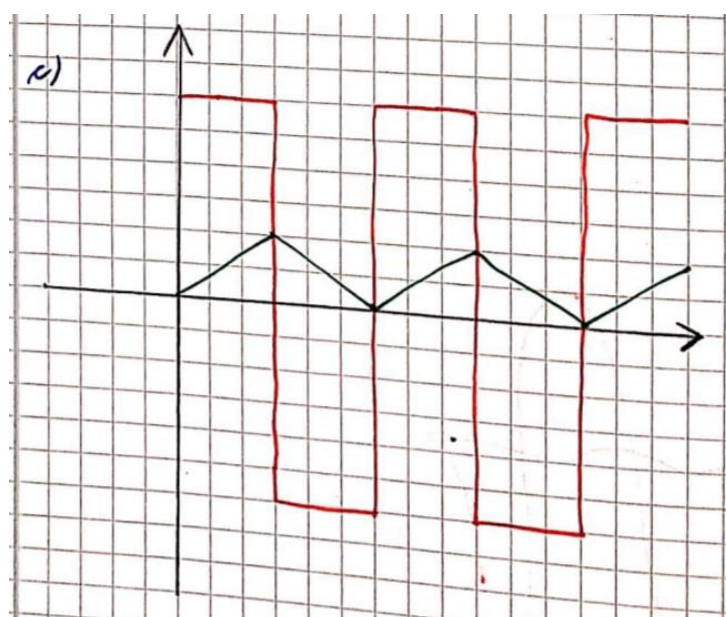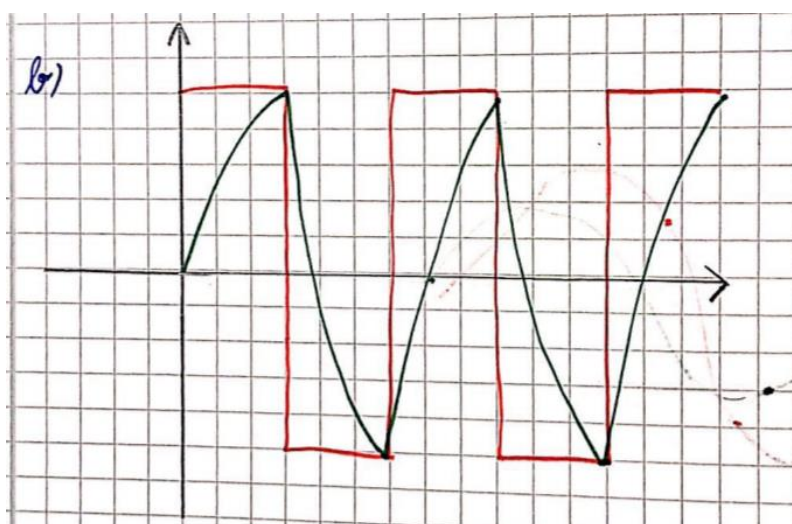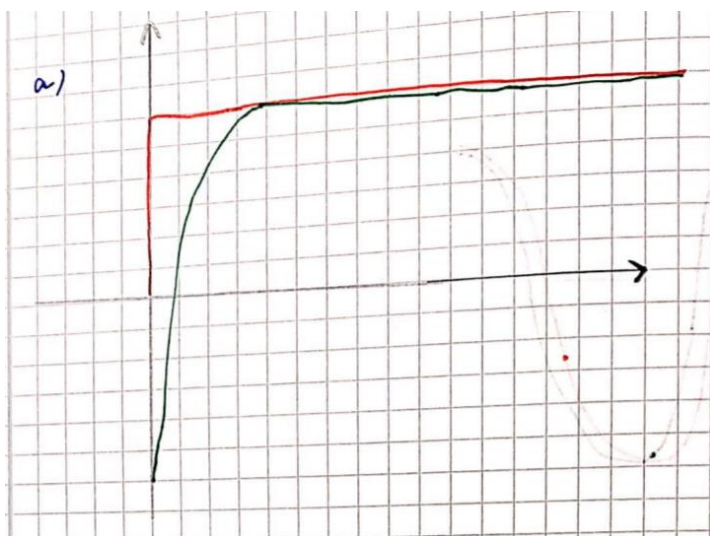

Calcule teoretice

$$3.1.1. R = 12 \text{ k}\Omega = 12 \cdot 10^3 \Omega$$

$$C = 470 \text{ nF} = 470 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

$$a) f_1 = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$\bar{\omega}_1 = 2\pi f_1 = \pi \cdot 8 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

$$A(\bar{\omega}_1) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\bar{\omega}_1 R)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (8 \cdot 10^3 \cdot \pi \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (45120\pi \cdot 10^{-6})^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (1416768 \cdot 10^{-6})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0,02007}} \approx 1$$

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} = 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} \quad t = 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ s}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \cdot 10^3} = 0,25 \cdot 10^{-3}$$

$$\varphi = \frac{2,4 \cdot 10^{-6} \cdot 360}{0,25 \cdot 10^{-3}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-2} \cdot 36}{0,25} = 3,456^\circ$$

$$b) f_2 = 4 \cdot 10^4 \text{ Hz}$$

$$\varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T}, \quad t = 4,3 \cdot 10^{-6} \text{ s}, \quad T = \frac{1}{4 \cdot 10^4} = 0,25 \cdot 10^{-4}$$

$$\varphi = \frac{4,3 \cdot 10^{-5} \cdot 36}{0,25 \cdot 10^{-4}} = \frac{4,3 \cdot 36}{0,25} \cdot 10^{-1} = 67,9^\circ$$

$$A(\bar{\omega}_2) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\pi \cdot 8 \cdot 10^4 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-12})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\pi \cdot 4512 \cdot 10^{-4})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (14,167)^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + 2,005}} = \frac{1}{1,733} = 0,577$$

$$c) t = 673,077 \cdot 10^{-9} \text{ s}, \quad T = \frac{1}{4 \cdot 10^5} = 0,25 \cdot 10^{-5} \text{ s}, \quad \bar{\omega}_3 = \pi \cdot 8 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$$

$$\varphi = \frac{673,077 \cdot 10^{-8} \cdot 36}{0,25 \cdot 10^{-5}} = 96,923^\circ$$

$$A(\bar{\omega}_3) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\pi \cdot 8 \cdot 10^5 \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 47 \cdot 10^{-11})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\pi \cdot 4512 \cdot 10^{-2})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (141,67)^2}} =$$


$$= \frac{1}{\sqrt{1 + 200,7}} = \frac{1}{14,2} = 0,0704$$

3.1.2


$$f = 4 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$t_{\text{tr}} = 2,2 \cdot R \cdot C = 2,2 \cdot 10^5 \cdot 47 \cdot 10^{-12} = 2,2 \cdot 47 \cdot 10^{-7} = 103,4 \cdot 10^{-7} = 10,34 \mu\text{s}$$


Simulare Electronic Workbench

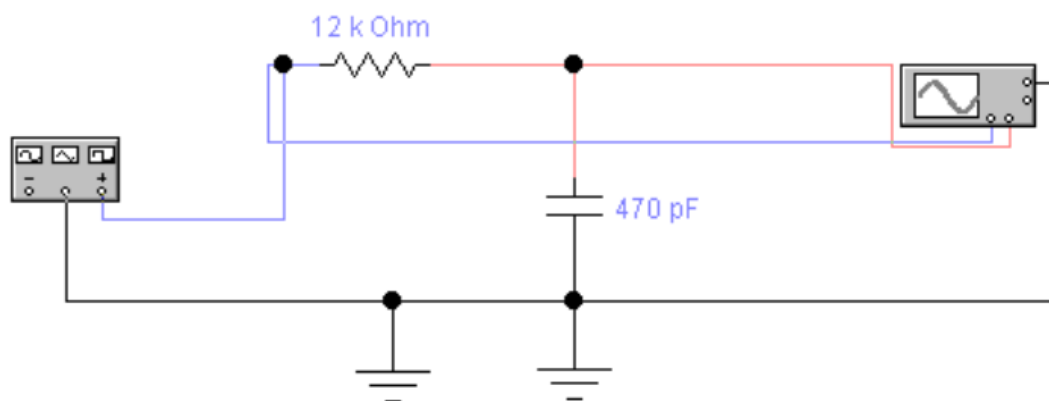


a) $F1=4K\Omega$ Defazaj: 2,4

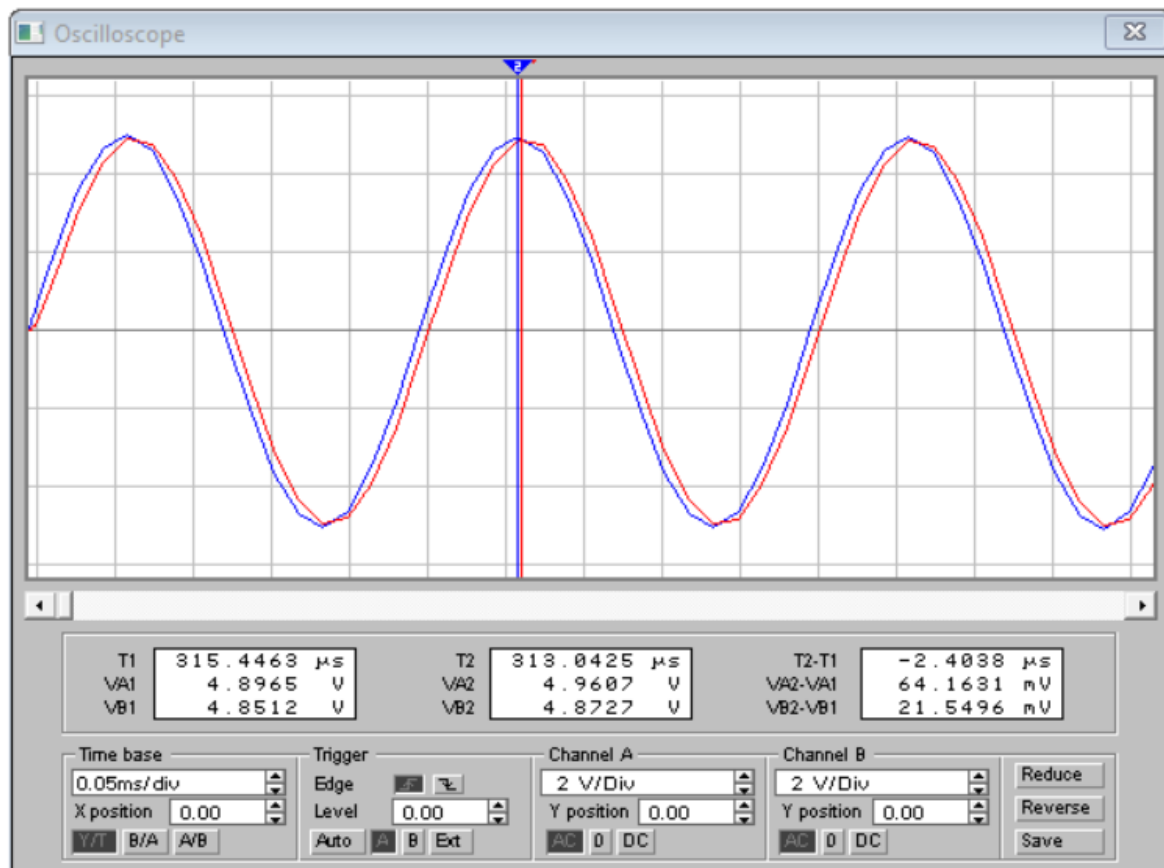


b) $F1=40K\Omega$ Defazaj: 4,3

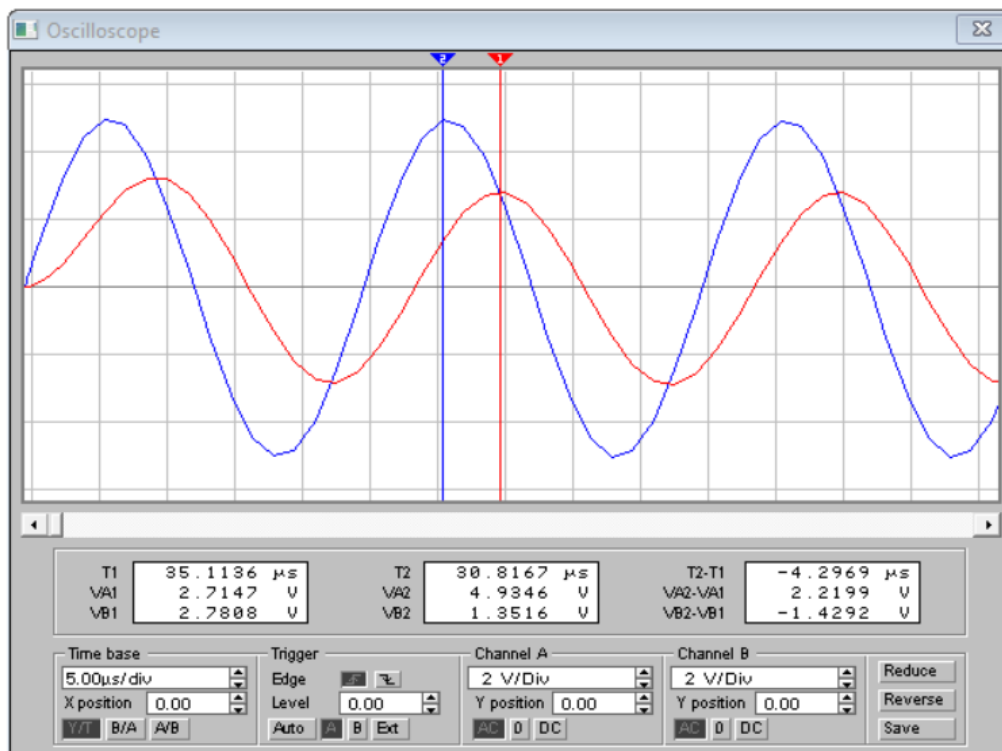


c) $F1=400K\Omega$ Defazaj: 673,077

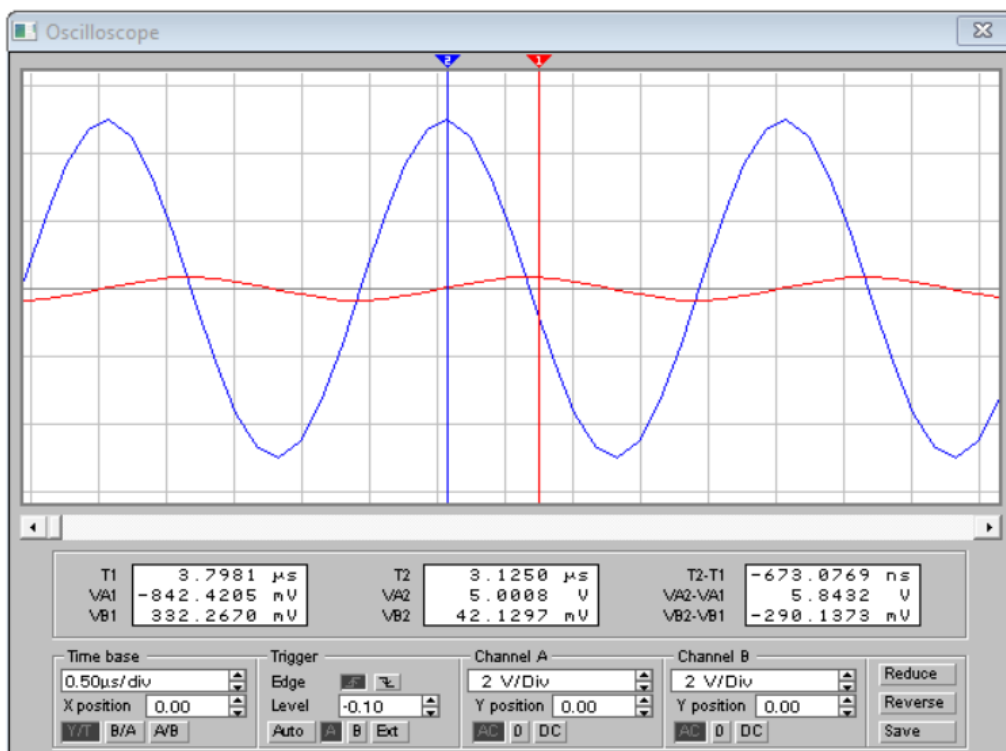

a) $F1=4K\Omega$ Defazaj: 24,9

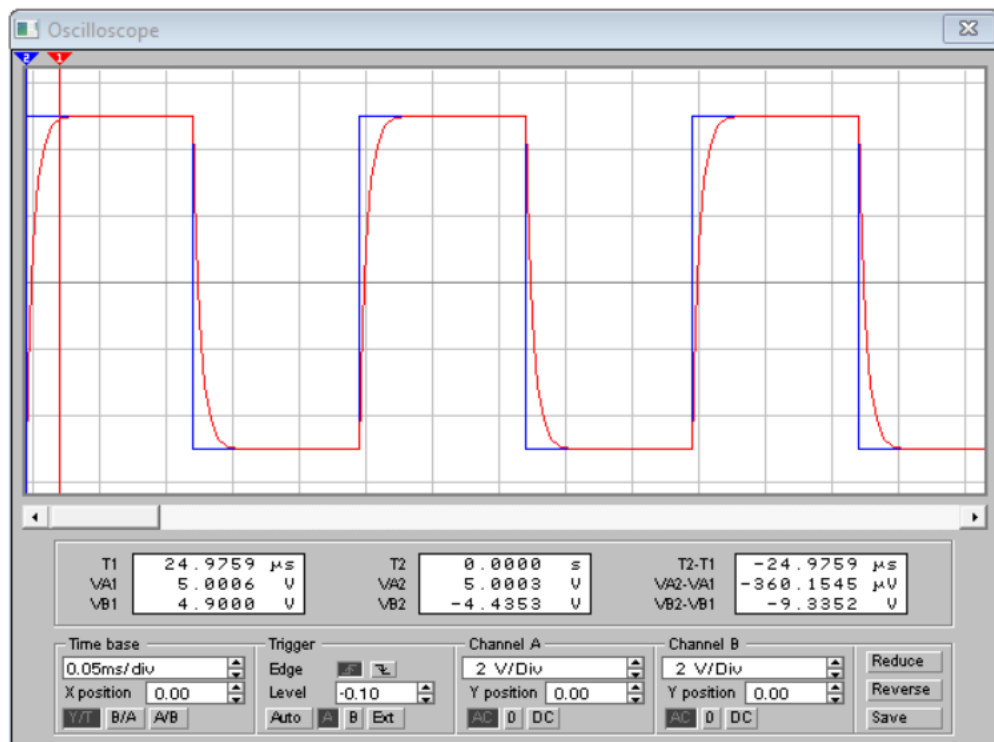

b) $F1=40K\Omega$ Defazaj: 12.,24

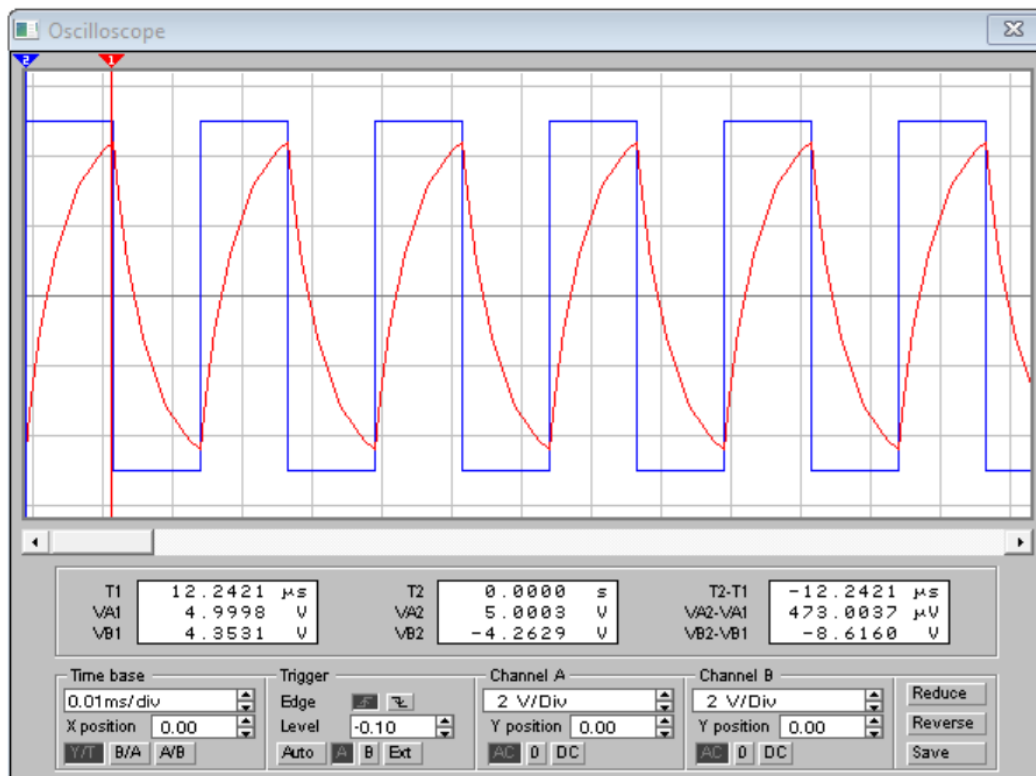

c) $F1=400\text{K}\Omega$ Defazaj: 1,22

